
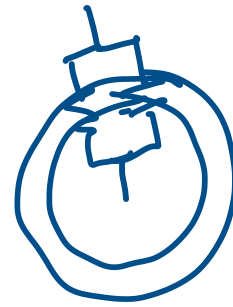


Lezione 13/04/2021

martedì 13 aprile 2021 15:52

Integrate & fire

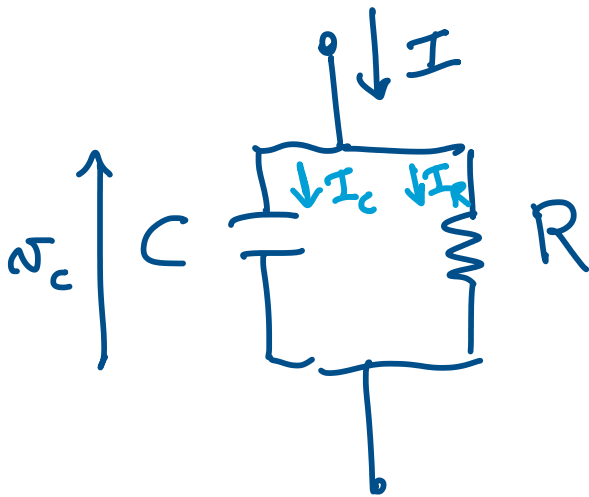

$$I_C = C \dot{V}_C$$

$$I_R = \frac{V_C}{R}$$

$$C \dot{V}_C = (I - I_R) = I - \frac{V_C}{R}$$

$$C \dot{V}_C = -\frac{V_C}{R} + I$$

$$\dot{V}_C = -\frac{V_C}{RC} + \frac{I}{C}$$

$$\tau = RC$$


Se $I = I_0$ costante

$$\dot{N}_c(t) = -\frac{N_c(t)}{\tau} + \frac{I_0}{C} \quad \leftarrow$$

$$N_c(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + I_0 R$$

$$N_c(0) = 0$$

$$A + I_0 R = 0 \quad A = -I_0 R$$

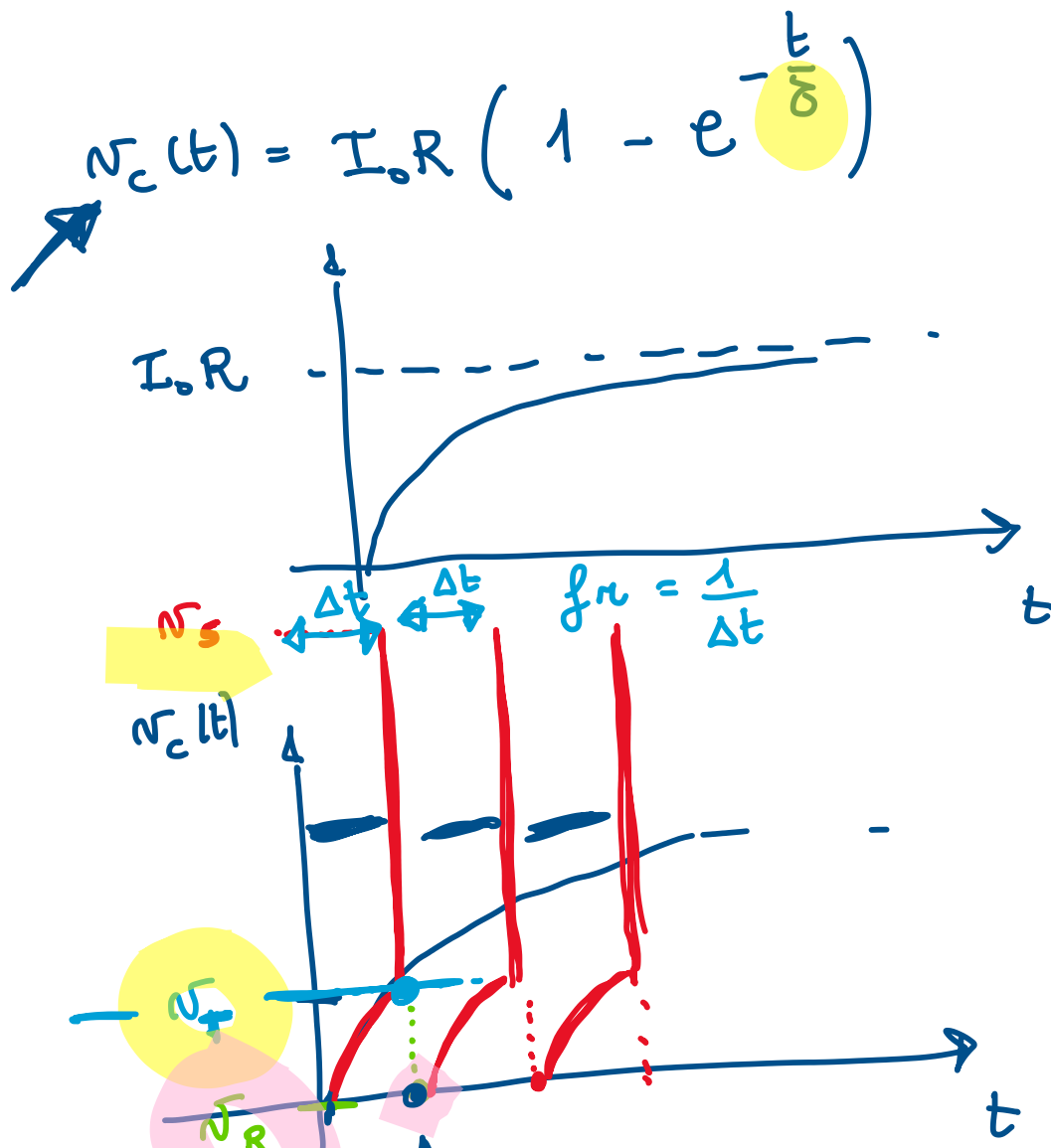



$$t^* : \tau_c(t^*) \downarrow = \tau_T$$

$$\tau_c(t^*) = I_0 R \left(1 - e^{-\frac{t^*}{\tau_c}} \right) \downarrow = \tau_T$$

$$1 - e^{-\frac{t^*}{\tau_c}} = \frac{\tau_T}{I_0 R}$$

$$+ e^{-\frac{t^*}{\tau_c}} = -\frac{\tau_T}{I_0 R} + 1 = \frac{I_0 R - \tau_T}{I_0 R}$$

$$-\frac{t^*}{\tau_c} = \ln \left(\frac{I_0 R - \tau_T}{I_0 R} \right)$$

$$t^* = + \tau_c \ln \left(\frac{I_0 R}{I_0 R - \tau_T} \right)$$

$$frc = \frac{1}{\tau_c \ln \left(\frac{I_0 R}{I_0 R - \tau_T} \right)}$$

